 


# Organización del computador

Lógica digital

# Jerarquía de máquina

Nivel 6	Usuario	Programa ejecutables
Nivel 5	Lenguaje de alto nivel	C++, Java, Python, etc.
Nivel 4	Lenguaje ensamblador	Assembly code
Nivel 3	Software del sistema	Sistema operativo, bibliotecas, etc.
Nivel 2	Lenguaje de máquina	Instruction Set Architecture (ISA)
Nivel 1	Unidad de control	Microcódigo / hardware
Nivel 0	Lógica digital	Circuitos, compuertas, memorias



- > Cada nivel funciona como una máquina abstracta que oculta la capa anterior
- > Cada nivel es capaz de resolver determinado tipo de problemas a partir de comprender un tipo de instrucciones específico
- > La capa inferior es utilizada como servicio

# Organización

- ➤ Recordemos que la organización de un computador refiere al diseño específico de sus componentes, y como estas se coordinan para llevar a cabo una tarea
- ➤ Un factor decisivo en como se estructuran las componentes (y cómo estas están implementadas a través de circuitos) es cómo está representada la información
- ➤ Los sistemas modernos (a partir de The First Draft) utilizan el sistema binario (de donde proviene la palabra **bit** - **binary digit**)


# Lógica digital

- > Los circuitos operan con dos valores eléctricos (**CMOS**:  
0-1/3 VDD y 2/3-1 VDD, con VDD=voltage de alimentación /  
**TTL**: 0V-0.8V y 2V-VCC, con VCC=5V+-10%)
- > Pueden ser interpretados como 1 ó 0 y pensarlos como información
- > Pueden ser interpretados como verdadero o falso y pensarlos como valores lógicos

# Algebras de boole

- ➤ Desarrolló una formalización algebraica en forma de cálculo que modela el razonamiento proposicional (Análisis matemático de la lógica)
- ➤ El sistema consiste en la declaración de operaciones algebraicas sobre valores booleanos y axiomas que formalizan su comportamiento

George Boole

 

1815 – 1864

# Lógica digital

## Operadores booleanos

- > Los operadores booleanos están descriptos por un conjunto de axiomas del estilo:

$$\frac{X}{X + Y} \quad \frac{Y}{X + Y}$$

- > También pueden ser interpretados como tablas de verdad
- > Los operadores básicos del álgebra de boole son la conjunción o AND (conocido como producto), la disyunción u OR (conocido como coproducto) y la negación o NOT (conocido como complemento)

X AND Y

X	Y	XY
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

X OR Y

X	Y	X+Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

NOT X

X	$\bar{X}$
0	1
1	0

# Lógica digital

## Funciones booleanas

- Usando operadores booleanos se pueden definir funciones booleanas, por ejemplo:  
$$f(X, Y, Z) = X \cdot \overline{Z} + Y$$
- Como es usual, el complemento tiene mayor precedencia seguido por el producto
- Las variables y variables negadas se denominan literales

X	Y	Z	X	.	$\overline{Z}$	+	Y
0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	1	1	1	0
1	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1	1

- Las tablas de verdad se construyen: 1) se deben considerar todas las combinaciones posibles de valores para las variables, 2) se le asignan valores a los literales, y 3) se evalúan los operadores en orden de precedencia ( $\overline{\phantom{x}}$ ,  $\cdot$ ,  $+$  salvo que haya paréntesis indicando lo contrario) usando las tablas de cada uno

# Lógica digital

## Identidades booleanas

Identidad	$1.A=A$	$0+A=A$
Neutro	$0.A=0$	$1+A=1$
Idempotencia	$A.A=A$	$A+A=A$
Inversa	$A.\overline{A}=0$	$A+\overline{A}=1$
Conmutativa	$A.B=B.A$	$A+B=B+A$
Asociativa	$(A.B)C=A.(B.C)$	$(A+B)+C=A+(B+C)$
Distributiva	$A+B.C=(A+B).(A+C)$	$A.(B+C)=A.B+A.C$
Absorción	$A.(A+B)=A$	$A+A.B=A$
De Morgan	$\overline{A.B} = \overline{A}+\overline{B}$	$\overline{A+B} = \overline{A}.\overline{B}$



# Lógica digital

## Identidades booleanas

- Usando las identidades presentadas anteriormente es posible reducir una expresión booleana:

$$f(X, Y, Z) = (X+Y)(X+\overline{Y})\overline{XZ}$$

$(X+Y)(X+\overline{Y})(\overline{X}+Z) =$	DeMorgan
$(XX + X\overline{Y}+YX+Y\overline{Y})(\overline{X}+Z) =$	Distributiva
$(X + X\overline{Y}+YX + 0) (\overline{X}+Z) =$	Indempotencia e Inversa
$(X + X(\overline{Y}+Y)) (\overline{X}+Z) =$	Nula y Distributiva
$(X) (\overline{X}+Z) =$	Inversa, Identidad y Nula
$X\overline{X}+XZ =$	Distributiva
$XZ$	Inversa e Identidad

# Lógica digital

## Fórmulas equivalente

- ➤ El ejemplo anterior muestra que muchas fórmulas, a pesar de ser sintácticamente diferentes poseen la misma tabla de verdad revelando que son equivalentes
- ➤ En general son preferibles las formas normales, aun cuando pueden no ser la forma más compacta de denotar una cierta fórmula:
  - ➤ CNF (Conjunctive Normal Form) o producto de sumas:
$$f(X, Y, Z) = (X+Y)(X+Z)(X+Y+Z)$$
  - ➤ DNF (Disjunctive Normal Form) o suma de productos:
$$f(X, Y, Z) = XY+XZ$$

# Lógica digital

## Fórmulas equivalente

–> Convertir un fórmula cualquiera a **suma de productos** usando su tabla de verdad es sencillo

–> Se toman las filas que evalúan a 1 y luego se describe la fórmula a través de los valores de entrada de dichas filas:


$$f(X, Y, Z) = \overline{X}\overline{Y}\overline{Z} + \overline{X}YZ + X\overline{Y}\overline{Z} + XY\overline{Z} + XYZ$$

X	Y	Z	X	.	$\overline{Z}$	+	Y
0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	1	1	1	0
1	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1	1

–> Esta forma de codificar funciones booleanas muestra que solo basta  $\overline{\phantom{x}}$ , ., + para escribir cualquier resultado en función de las variables de entrada
 
# Circuitos booleanos

- > Los **circuitos electrónicos** implementan funciones booleanas y mientras más simple la función, más pequeño será el circuito siendo a su vez más barato, con menor consumo y hasta más rápido. El álgebra de boole nos permitirá la reducción de circuitos
- > Los circuitos electrónicos están formados por **compuertas** que son dispositivos electrónicos que producen un resultado en función de su entrada
- > Una compuerta está formada por uno o más **transistores**




# Circuitos booleanos

- > Los **circuitos electrónicos** implementan funciones booleanas y mientras más simple la función, más pequeño será el circuito siendo a su vez más barato, consumo y hasta más rápido. El álgebra de permitirá la reducción de circuitos
- > Los circuitos electrónicos están formados por **compuertas** que son dispositivos electrónicos que producen un resultado en función de su entrada
- > Una compuerta está formada por uno o más **transistores**



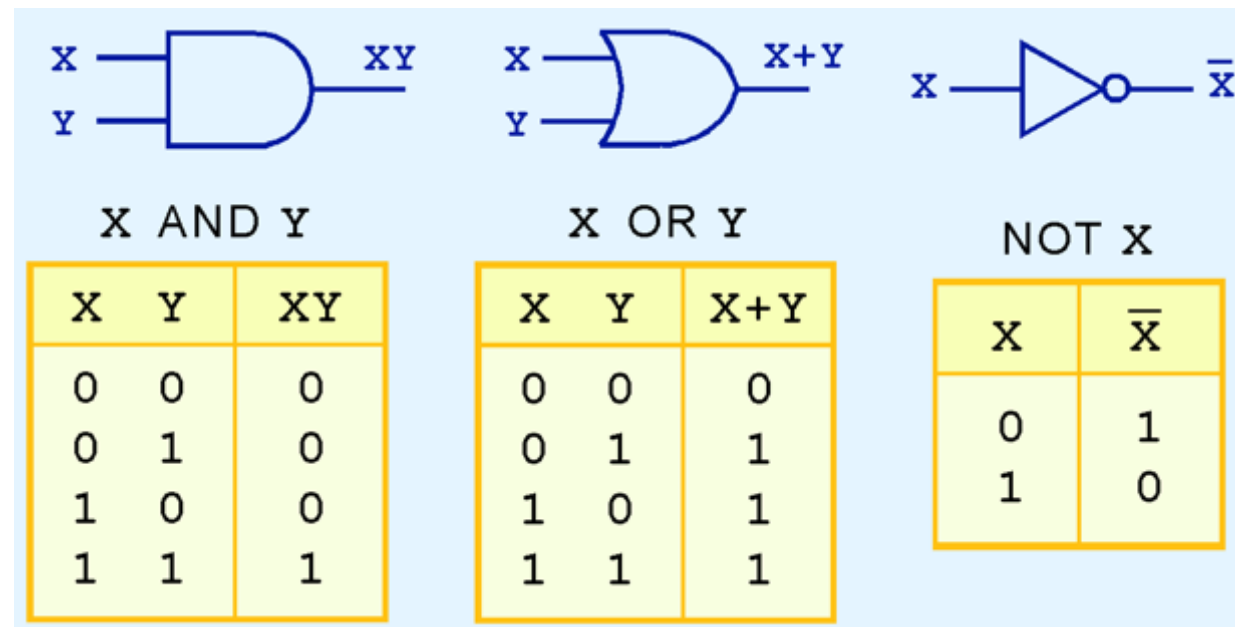
# Compuertas lógicas

- Las compuertas más simples se corresponden exactamente con los operadores booleanos elementales que vimos anteriormente:




 - Una compuerta de gran utilidad es el OR exclusivo XOR


 
# Compuertas lógicas


- > Dos compuertas de mucha utilidad son las compuertas NAND y NOR
- > Resultan sumamente baratas y por sí solas son un conjunto adecuado de operadores booleanos (ver que con ellas se puede implementar NOT y OR) y por lo tanto son suficiente para implementar todos los operadores restantes



# Compuertas lógicas




**X NAND Y**

X	Y	X NAND Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 

**X NOR Y**



X	Y	X NOR Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

   




# Compuertas lógicas

  

- ➤ Dos compuertas de mucha utilidad son las compuertas NAND y NOR
- ➤ Resultan sumamente baratas y por sí solas son un conjunto adecuado de operadores booleanos (ver que con ellas se puede implementar NOT y OR) y por lo tanto son suficiente para implementar todos los operadores restantes



# Three-state logic

 → Ahora bien ¿Cómo se conectan compuertas para hacer circuitos?




a	b	a'	b'	c
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	

corto circuito

corto circuito
 
# Three-state logic

→ Ahora bien ¿Cómo se conectan compuertas para hacer circuitos?




a	b	a'	b'	c
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	☠
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	☠

corto circuito

corto circuito

## Three-state buffer

 

A	B	C
X	0	hi-Z
0	1	0
1		1


hi-Z distingue un estado de un circuito en el que no es posible observar ninguno de los estados lógicos 0 ó 1.

La utilización de three-state buffers permite que varios dispositivos compartan una misma salida si se tiene la precaución de que solo uno de estos tenga habilitada la salida.

# Componentes digitales


- Combinando compuertas se pueden implementar funciones booleanas a partir de interpretar las compuertas electrónicas como los operadores:

$$F(X, Y, Z) = X + \bar{Y}Z$$

 

$$M(A, B, C) = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

A	B	C	M
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

 

# Circuitos combinatorios

- ➤ Implementan funciones booleanas pues su resultado está determinado por los valores presentes en las entradas del circuito
- ➤ El tiempo de respuesta es “instantáneo” (existe un tiempo de propagación de la corriente eléctrica a través de la compuerta pero suele ser despreciable en la enorme mayoría de los casos)
- ➤ La aritmética y la lógica de una CPU está implementada con circuitos combinatorios

# Circuitos combinatorios

## Half adder

- ¿Cómo se construye un circuito que sume dos bits?
- $f(X, Y) = X + Y$
- ¿Y si hay acarreo?



Inputs		Outputs	
X	Y	Sum	Carry
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

# Circuitos combinatorios

## Half adder

- ¿Cómo se construye un circuito que sume dos bits?
- $f(X, Y) = X + Y$
- ¿Y si hay acarreo?

Inputs		Outputs	
X	Y	Sum	Carry
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

  

# Circuitos combinatorios

## Full adder

- > Si debemos sumar números de más de 1 bit es necesario que el adder pueda aceptar el acarreo de los bits anteriores  
¿Cómo se construye un circuito que sume dos bits?

Inputs			Outputs	
X	Y	Carry In	Sum	Carry Out
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1





# Circuitos combinatorios

## Full adder

- Si debemos sumar números de más de 1 bit es necesario que el adder pueda aceptar el acarreo de los bits anteriores  
¿Cómo se construye un circuito que sume dos bits?

Inputs			Outputs	
X	Y	Carry In	Sum	Carry Out
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 
 


# Circuitos combinatorios
  
## Adder

- ¿Será posible diseñar un sumador de números binarios (Adder) con Full adders y Half adders?


$$\begin{array}{r} A_4 A_3 A_2 A_1 \\ B_4 B_3 B_2 B_1 \\ \hline C_5 C_4 C_3 C_2 C_1 \end{array}$$





# Circuitos combinatorios
 
## Adder

- ¿Será posible diseñar un sumador de números binarios (Adder) con Full adders y Half adders?



  
$$\begin{array}{r} A_4A_3A_2A_1 \\ B_4B_3B_2B_1 \\ \hline C_5C_4C_3C_2C_1 \end{array}$$





# Circuitos combinatorios
 
## Adder

→ ¿Será posible diseñar un sumador de números binarios (Adder) con Full adders y Half adders?



 
 
$$\begin{array}{r} A_4A_3A_2A_1 \\ B_4B_3B_2B_1 \\ \hline C_5C_4C_3C_2C_1 \end{array}$$



# Circuitos combinatorios
  
## Adder



- ¿Será posible diseñar un sumador de números binarios (Adder) con Full adders y Half adders?



# Circuitos combinatorios
  
## Adder



- ¿Será posible diseñar un sumador de números binarios (Adder) con Full adders y Half adders?



# Circuitos combinatorios
  
## Decoder



- Los **Decoders** poseen  $n$  entradas y  $2^n$  salidas.
- Dada una combinación de valores de entrada se activa una única salida correspondiente a la combinación de entradas
- Son fundamentales para seccionar una posición de memoria a partir de una dirección



# Circuitos combinatorios
 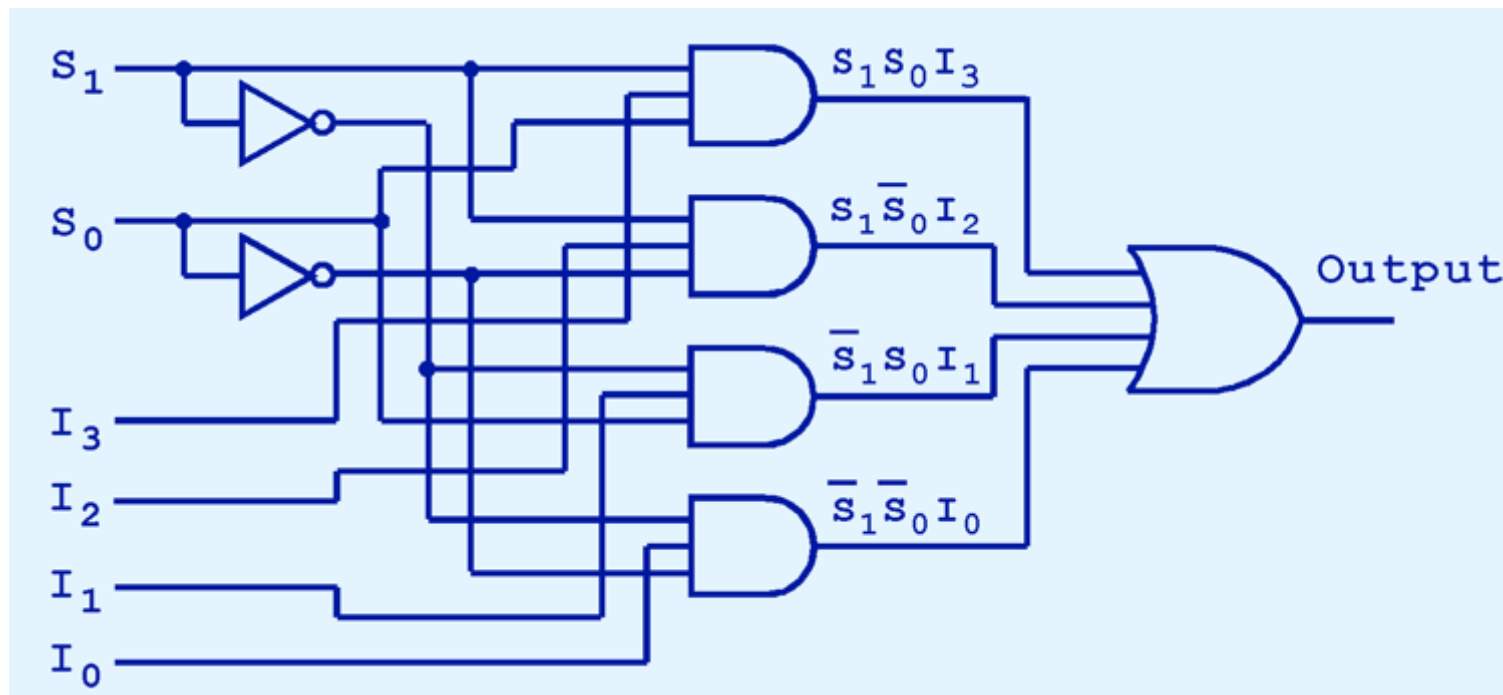
## Multiplexers

- Los **Multiplexers** (Mux) seleccionan 1 de  $n$  entradas a partir de  $\log_2(n)$  líneas de control.



- Los **Demultiplexers** (Demux) hacen lo contrario, dada una entrada, seleccionan una de  $n$  salidas basándose en  $\log_2(n)$  líneas de control




# Circuitos combinatorios

## Multiplexers (Ejemplo)

$$M(A, B, C) = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

A	B	C	M
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1


 


# Circuitos combinatorios

## Multiplexers (Ejemplo)

$$M(A, B, C) = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

A	B	C	M
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1


 
 


# Circuitos combinatorios

## Multiplexers (Ejemplo)

$$M(A, B, C) = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

A	B	C	M
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

   


# Circuitos combinatorios

## Ejercicio

- > Construir una **ALU** de 1 bit
- > 3 entradas: A, B, Carry
- > 4 operaciones: AND, OR, NOT, Suma(A, B, Carry)
- > 2 Salidas: Result, Carryout


# Circuitos combinatorios

## Ejercicio

 


# Circuitos combinatorios

## Ejercicio

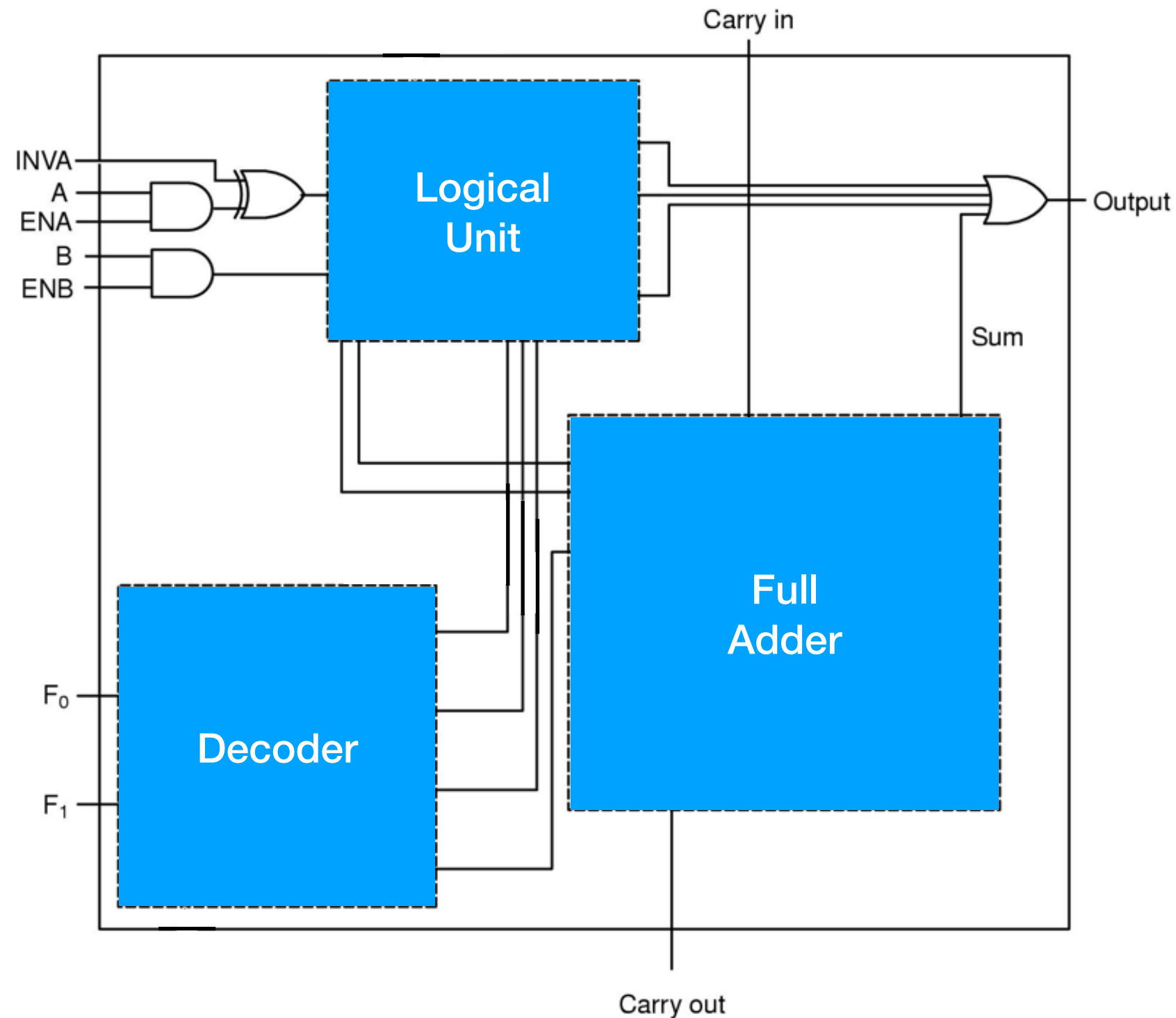


# Circuitos combinatorios

## Ejercicio

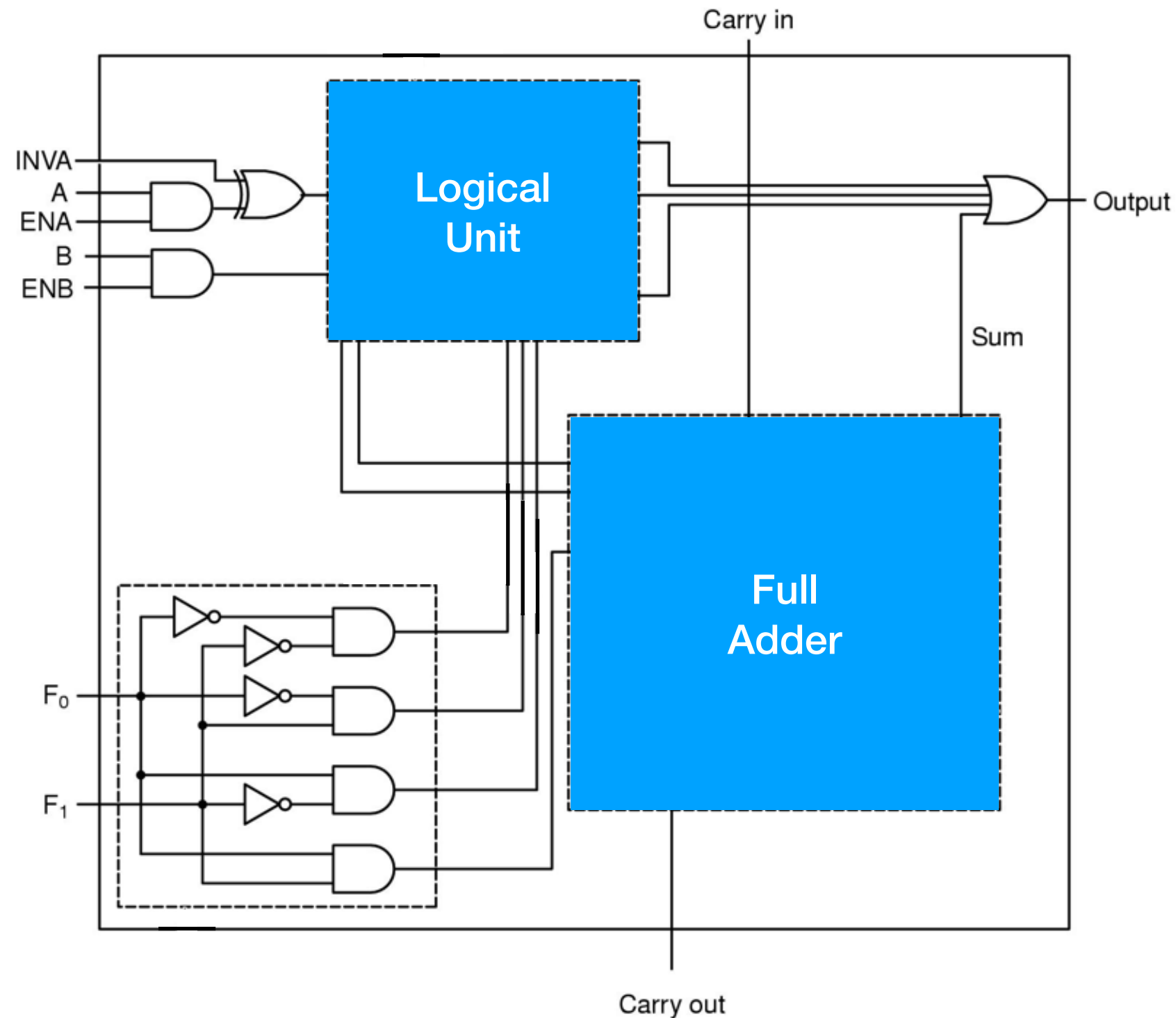

# Circuitos combinatorios


## Ejercicio

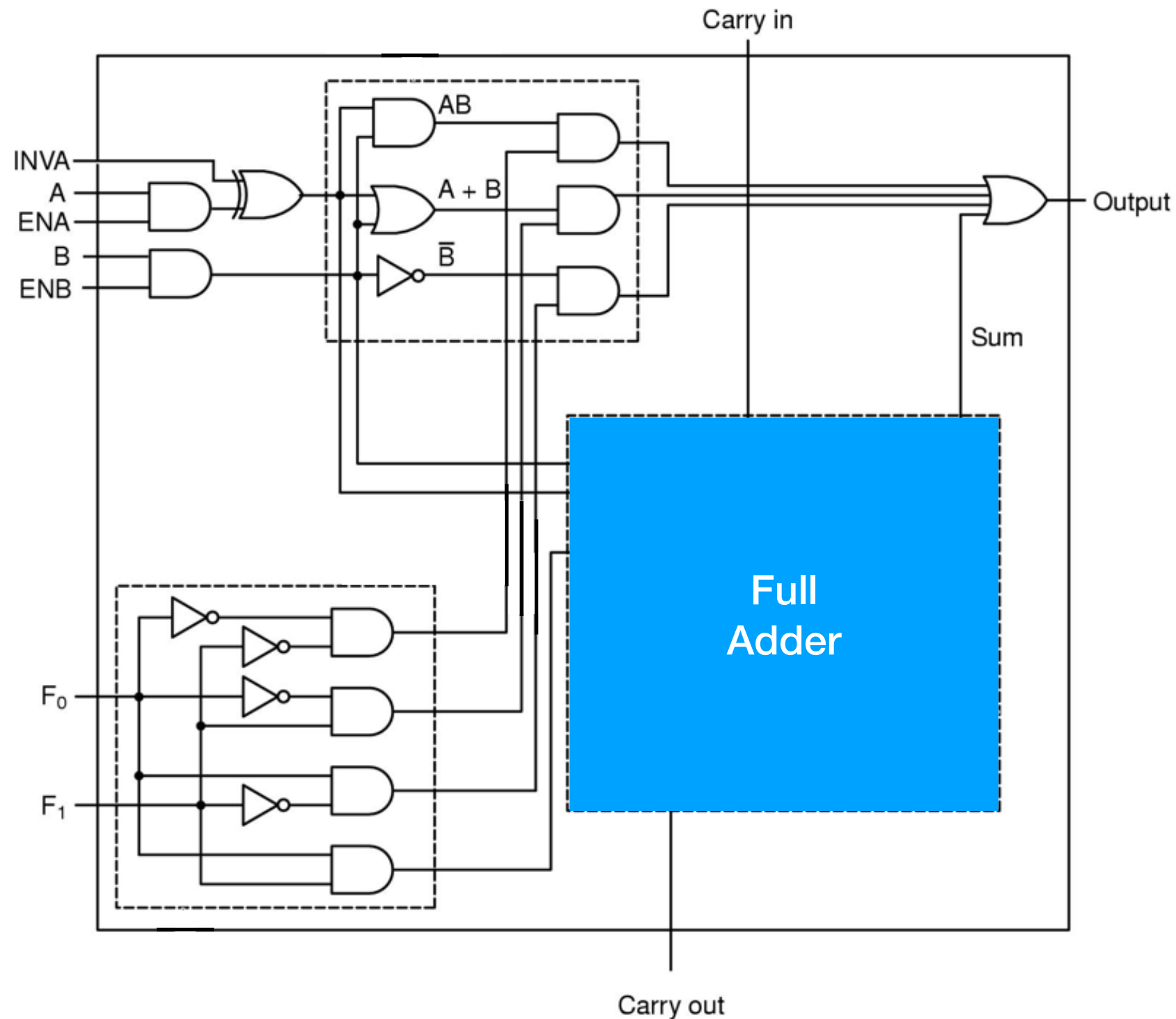



# Circuitos combinatorios

## Ejercicio

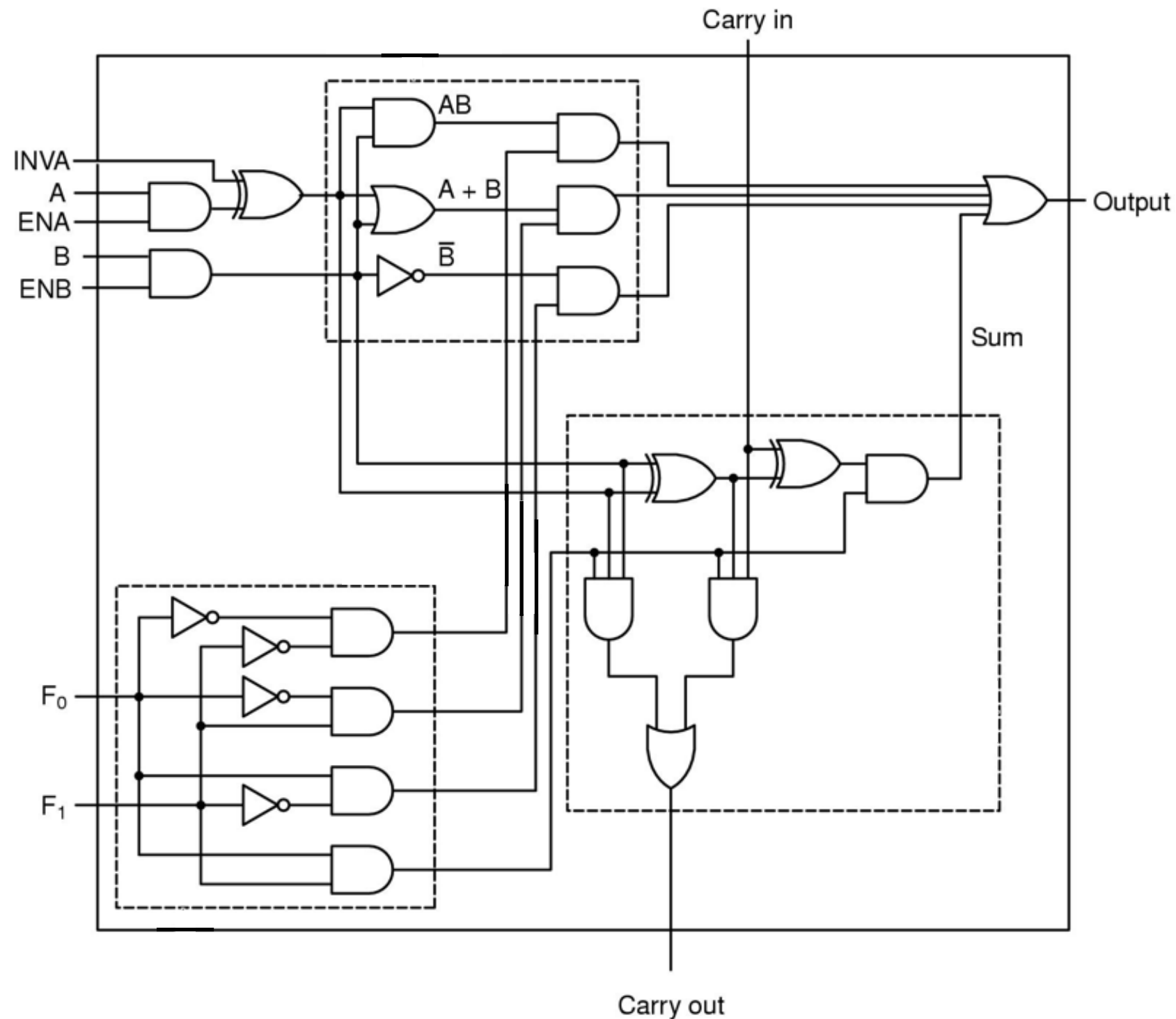

# Circuitos combinatorios

Circuitos programables en ROM

Inputs					Outputs							
I <sub>4</sub>	I <sub>3</sub>	I <sub>2</sub>	I <sub>1</sub>	I <sub>0</sub>	A <sub>7</sub>	A <sub>6</sub>	A <sub>5</sub>	A <sub>4</sub>	A <sub>3</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>
0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1
0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0
		.							.			
		.							.			
		.							.			
1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1

# Circuitos combinatorios

## Circuitos programables en ROM

