 


## Práctica 2: Lógica Digital - Combinatorios

Organización del Computador I  
DC - UBA


Segundo Cuatrimestre 2020

# Compuertas - NOT




A	NOT A
0	1
1	0

# Compuertas - AND

 


A	B	A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

# Compuertas - OR

 

A	B	A OR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

# Compuertas - XOR u OR-EXCLUSIVA

 

A	B	A XOR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

# Notación

$$A + B \equiv A \text{ OR } B$$

$$AB \equiv A.B \equiv A \text{ AND } B$$

$$\overline{A} \equiv \text{NOT } A$$

# Propiedades

Propiedad	AND	OR
Identidad	$1.A = A$	$0 + A = A$
Nulo	$0.A = 0$	$1 + A = 1$
Idempotencia	$A.A = A$	$A + A = A$
Inverso	$A.\bar{A} = 0$	$A + \bar{A} = 1$
Conmutatividad	$A.B = B.A$	$A + B = B + A$
Asociatividad	$(A.B).C = A.(B.C)$	$(A + B) + C = A + (B + C)$
Distributividad	$A + (B.C) = (A + B).(A + C)$	$A.(B + C) = A.B + A.C$
Absorción	$A.(A + B) = A$	$A + A.B = A$
De Morgan	$\overline{A.B} = \bar{A} + \bar{B}$	$\overline{A + B} = \bar{A}.\bar{B}$

Tarea: ¡Demostrarlas!

# Ejercicio I

Armar un inversor de 3 bits. Este circuito invierte o no las tres entradas de acuerdo al valor de una de ellas que actúa como control. En otras palabras, un inversor de  $k$ -bits es un circuito de  $k$  entradas ( $e_k, \dots, e_0$ ) y  $k - 1$  salidas ( $s_k - 1, \dots, s_0$ ) que funciona del siguiente modo:

- Si  $e_k = 1$ , entonces  $s_i = \text{not}(e_i)$  para todo  $i < k$
- Si  $e_k = 0$ , entonces  $s_i = e_i$  para todo  $i < k$

Ejemplo:

`inversor(1,011)=100`

`inversor(0,011)=011`

`inversor(1,100)=011`

`inversor(1,101)=010`



# Ejercicio I

Primero pensar como invertir un bit,

$ei$	$ek$	$si$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


Como suma de productos,

$$(\overline{ei} \cdot ek) + (ei \cdot \overline{ek})$$

¡Oh! casualidad, es una XOR ( $\oplus$ )

$$(\overline{A} \cdot B) + (A \cdot \overline{B}) = A \oplus B$$


Solucion con XOR:

 

## Ejercicio II - Sumador Simple

Armar un **sumador de 1 bit**. Tiene que tener dos entradas de un bit y dos salidas, una para el resultado y otra para indicar si hubo o no acarreo.


Solución:

 

## Ejercicio III - Sumador Completo

Teniendo dos sumadores simples (de 1 bit) y sólo una compuerta a elección, arme un **sumador completo**. Tiene 2 entradas de 1 bit y una tercer entrada interpretada como  $C_{In}$ , tiene como salida  $C_{Out}$  y S.

Solución:

 

## Ejercicio IV - Sumador Completo de 3 bits

Armar un sumador completo de 3 bits.

Solución:

¡Tarea!

## Ejercicio IV - Shift

Armar un circuito de 3 *bits*. Este deberá mover a izquierda o a derecha los bits de entrada de acuerdo al valor de una de ellas que actúa como control. En otras palabras, un shift izq-der de  $k$ -bits es un circuito de  $k + 1$  entradas ( $e_k, \dots, e_0$ ) y  $k$  salidas ( $s_{k-1}, \dots, s_0$ ) que funciona del siguiente modo:

- Si  $e_k = 1$ , entonces  $s_i = e_{i-1}$  para todo  $0 < i < k$  y  $s_0 = 0$
- Si  $e_k = 0$ , entonces  $s_i = e_{i+1}$  para todo  $0 \leq i < k - 1$  y  $s_{k-1} = 0$

Ejemplos:

shift\_lr(1,011)= 110

shift\_lr(0,011)= 001

shift\_lr(1,100)= 000

shift\_lr(1,101)= 010

## Ejercicio IV - Shift


Armar un circuito de 3 *bits*. Este deberá mover a izquierda o a derecha los bits de entrada de acuerdo al valor de una de ellas que actúa como control. En otras palabras, un shift izq-der de  $k$ -bits es un circuito de  $k + 1$  entradas ( $e_k, \dots, e_0$ ) y  $k$  salidas ( $s_{k-1}, \dots, s_0$ ) que funciona del siguiente modo:

- Si  $e_k = 1$ , entonces  $s_i = e_{i-1}$  para todo  $0 < i < k$  y  $s_0 = 0$
- Si  $e_k = 0$ , entonces  $s_i = e_{i+1}$  para todo  $0 \leq i < k - 1$  y  $s_{k-1} = 0$


$$s_2 = \begin{cases} 0 & \text{si } e_3 = 0 \\ e_1 & \text{si } e_3 = 1 \end{cases} \quad s_0 = \begin{cases} 0 & \text{si } e_3 = 1 \\ e_1 & \text{si } e_3 = 0 \end{cases} \quad s_1 = \begin{cases} e_0 & \text{si } e_3 = 1 \\ e_2 & \text{si } e_3 = 0 \end{cases}$$
$$e_3 \cdot e_1 \qquad \overline{e_3} \cdot e_1 \qquad e_3 \cdot e_0 + \overline{e_3} \cdot e_2$$

## Ejercicio IV - Solución


Solución:

 

# Multiplexor y Demultiplexor

 

 Las líneas de control  $c$  permiten seleccionar una de las entradas  $e$ , la que corresponderá a la salida  $s$ .





Las líneas de control  $c$  permiten seleccionar cual de las salidas  $s$  tendrá el valor de  $e$ .




# Multiplexor y Demultiplexor


- Ejemplo,

  

# Codificador y Decodificador

 


 
Cada combinación de las líneas  $e$  corresponderá a una sola línea en alto de la salida  $s$ .



Una y sólo una línea en alto de  $e$  corresponderá a una combinación en la salida  $s$ .

# Codificador y Decodificador

- Ejemplo,

  

## La práctica...

- Con lo visto hoy pueden realizar la parte A de la práctica 2.
- Pueden usar el [Logisim](#) para probar sus circuitos.
- El **MARTES 15 de Septiembre** tenemos el primer taller de la materia. **Obligatorio**
  - Tienen que tener el Logisim instalado.
  - Van a tener que compartírnos pantalla.
  - ¡Los queremos escuchar! Prueben los micrófonos de sus compus/celulares.
- Bibliografía recomendada: The Essentials of Computer Organization and Architecture - Linda Null - Capítulo 3

¡Eso es todo amigos!

¿Preguntas?

