

# Práctica 2 - Lógica Digital

## Organización del Computador 1

### Segundo Cuatrimestre 2020

Todas las compuertas mencionadas en esta práctica son de 1 ó 2 entradas, a menos que se indique lo contrario. Usaremos los símbolos detallados a continuación para representar las distintas funciones lógicas: XOR  $\rightarrow \oplus$ , NAND  $\rightarrow \downarrow$ , NOR  $\rightarrow \downarrow$ .

Durante la presente práctica se recomienda fuertemente la utilización de un simulador para experimentar con los componentes y circuitos propuestos y verificar las soluciones. Una recomendación es el Logisim (<http://www.cburch.com/logisim/>).

## Circuitos Combinatorios

**Ejercicio 1** Demostrar la equivalencia de las siguientes fórmulas booleanas:

a)  $p = (p.q) + (p.\bar{q})$

b)  $x.z = (x + y).(x + \bar{y}).(\bar{x} + z)$

**Ejercicio 2**<sup>1</sup> Sea  $p \oplus q = (\bar{p}.q) + (p.\bar{q})$ . Demostrar si la siguiente propiedad de distributividad es verdadera o es falsa:

$$x \oplus (y.z) = (x \oplus y).(x \oplus z)$$

**Ejercicio 3** Determinar la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones:

a) Sea  $p|q = \bar{p}.\bar{q}$  ¿Alcanza con este operador para representar todas las funciones booleanas?

b) Sea  $p \downarrow q = \overline{p + q}$  ¿Alcanza con este operador para representar todas las funciones booleanas?

**Ejercicio 4** Mostrar cómo se puede construir la función booleana  $f(A, B) = A.B$  a partir de 2 compuertas NAND. Mostrar además cómo construir la función  $f(A) = \bar{A}$  utilizando únicamente compuertas NAND.

**Ejercicio 5** Dibujar un circuito que implemente la función booleana  $f(A, B, C) = A.B.C$  usando 2 compuertas NOR y varias compuertas NOT.

**Ejercicio 6** Dada la función booleana  $F$  definida a partir de la siguiente tabla de verdad,


$A$	$B$	$C$	$F(A, B, C)$
1	1	0	0
1	0	0	1
1	0	1	1
0	1	0	0
0	0	1	0
0	1	1	1
1	1	1	1
0	0	0	0

<sup>1</sup>Ej 7. Capítulo 3 del L. Null & J. Lobur - Essentials Of Computer Organization And Architecture

- a) Escribir la *suma de productos* para la función  $F$ . Calcular la cantidad de compuertas que la implementación literal de la función requeriría.
- b) ¿Se puede simplificar la expresión usando propiedades del álgebra booleana? Dibujar el circuito correspondiente utilizando la menor cantidad de compuertas que pueda.


**Ejercicio 7** Dibujar el diagrama lógico de un *demultiplexor* de 2 líneas de control, 1 línea de entrada y 4 líneas de salida. Este circuito dirige la única línea de entrada a una de cuatro líneas de salida, dependiendo del estado de las dos líneas de control.

$c_1$	$c_0$	$s_i$
0	0	$s_0 = e_0, s_i = 0$ si $i \neq 0$
0	1	$s_1 = e_0, s_i = 0$ si $i \neq 1$
1	0	$s_2 = e_0, s_i = 0$ si $i \neq 2$
1	1	$s_3 = e_0, s_i = 0$ si $i \neq 3$

 

### Ejercicio 8

 - a) Dibujar el diagrama lógico de un *codificador* de 4 líneas de entrada ( $e_i$ ) y 2 líneas de salida ( $s_i$ ). Si únicamente  $e_i$  está alta, las salidas deben representar el número  $i$  en notación sin signo. No está definido cuál es el resultado si no se cumple que sólo una de las líneas de entrada tiene valor 1.



- b) Dotar al circuito anterior de una salida adicional que indique si el estado de la entrada es válido o inválido.

### Ejercicio 9

- a) Dibujar con compuertas lógicas el circuito de un *decodificador* de 2 líneas de entrada ( $e_i$ ) y 4 líneas de salida ( $s_i$ ), cuya tabla de verdad es la siguiente:

$e_1$	$e_0$	$s_3$	$s_2$	$s_1$	$s_0$
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

- b) Usando el circuito anterior, reescribir el *demultiplexor* de 1 línea de entrada, 2 líneas de control y 4 líneas de salida.

**Ejercicio 10** Un *carry left shifter 3-4* es un componente de 3 líneas de entrada ( $e_2, e_1, e_0$ ), 4 líneas de salida ( $s_3, s_2, s_1, s_0$ ) y un línea de control ( $c_0$ ) que se comporta de la siguiente manera:

- si  $c_0 = 0$ ,  $s_i = e_i$  para todo  $0 \leq i < 3$ ,  $s_3 = 0$
- si  $c_0 = 1$ ,  $s_{i+1} = e_i$  para todo  $0 \leq i < 3$ ,  $s_0 = 0$

- a) Dibujar el diagrama lógico de un carry left shifter 3-4.
- b) Si las líneas de entrada y de salida codifican un número entero en notación sin signo, ¿qué significa matemáticamente el shift a la izquierda? ¿Y a la derecha?

### Ejercicio 11

- a) Diseñar un *full adder* de 1 *bit*. La tabla de verdad del *full adder* es la siguiente:

$A$	$B$	$carry_{in}$	$suma$	$carry_{out}$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

- b) Suponiendo que todas las compuertas elementales tienen el mismo retardo (*delay*)  $t$ , calcule el retardo total del circuito para producir todas sus señales de salida.

### Ejercicio 12

- a) Diseñar un *full adder* de 4 *bits* combinando 4 *full adders* de 1 *bit*.  
b) Suponiendo que los enteros se codifican con notación complemento a 2. Diseñar circuitos anexos que observen los siguientes *flags*:

Negative:  $N = 1 \iff$  la salida representa un número negativo (complemento a 2)

Overflow:  $V = 1 \iff$  el resultado no es representable (complemento a 2)

Carry:  $C = 1 \iff$  la suma de la codificación binaria produjo acarreo

Zero:  $Z = 1 \iff$  el resultado representa el número 0

- c) ¿Se puede usar el *mismo* circuito para sumar números enteros codificados en notación sin signo?  
d) ¿Cómo se podría aprovechar este sumador para realizar restas tanto de números codificados en notación complemento a 2 como en notación sin signo?  
e) Modificar la señal de *Carry* de tal modo que represente lo siguiente:
- Si la operación es suma:  $C = 1 \iff$  la suma *bit a bit* produjo acarreo
  - Si la operación es resta:  $C = 1 \iff$  la resta *bit a bit* produjo borrow (dame uno)
- f) Para comparar dos números A y B se realiza la operación  $A - B$ . Indicar los valores de los flags que caracterizan las siguientes condiciones.

condición	complemento a 2	notación sin signo
$A < B$		
$A \leq B$		
$A = B$		
$A \geq B$		
$A > B$		

### Ejercicio 13

- a) Diseñar un componente con 4 entradas  $e_0, \dots, e_3$  y 4 salidas  $s_0, \dots, s_3$  tal que cada salida  $s_i$  valga  $\overline{e_i}$ .  
b) Diseñar un componente con 4 entradas  $e_0, \dots, e_3$  y 4 salidas  $s_0, \dots, s_3$  que calcule el inverso aditivo del número codificado en complemento a 2 por la entrada.  
c) Modificar el circuito anterior para que en una nueva salida indique si el número de la entrada no tiene un inverso aditivo representable con 4 *bits* en complemento a 2.